


Cascadeo de módulos SFLORA para alcanzar mayor distancia

Este sistema estará integrado por múltiples dispositivos SFLOTRANS y SFLOREAR que se encontrarán en puntos estratégicos para poder alcanzar mayores distancias.


SFLORATRANS2




SFLOREAR2

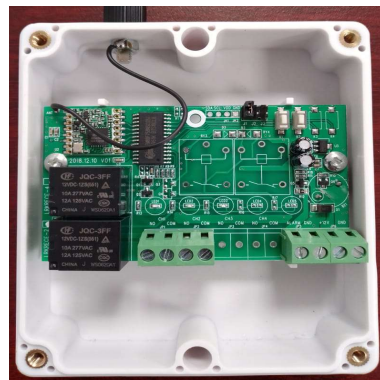


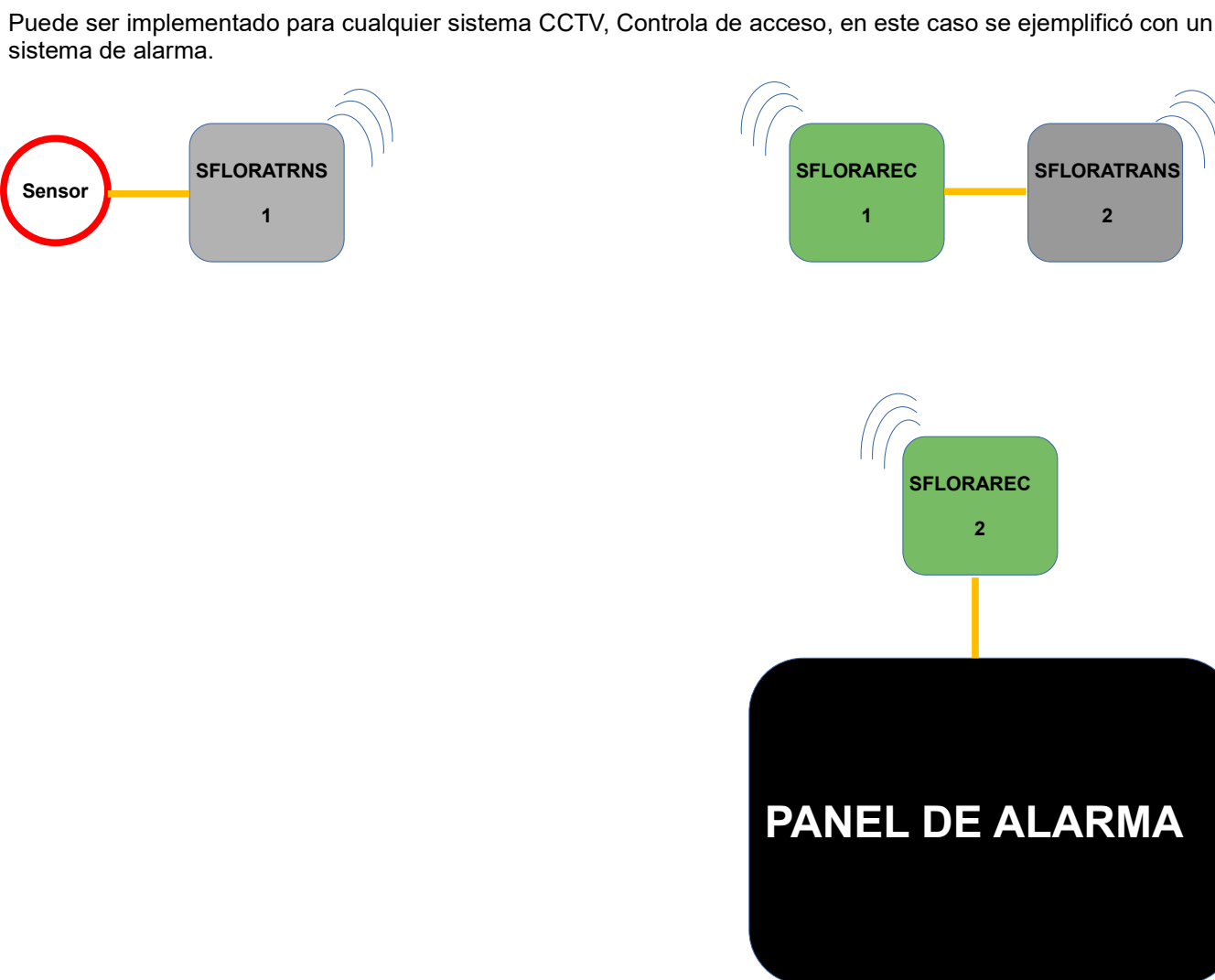El esquema general sería de la siguiente manera:





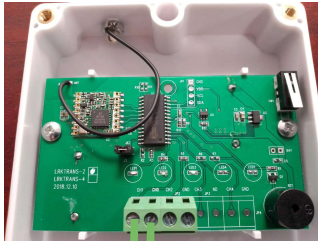

Primer
SFLORATRASN2

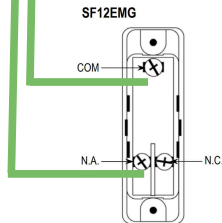


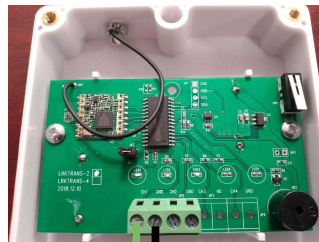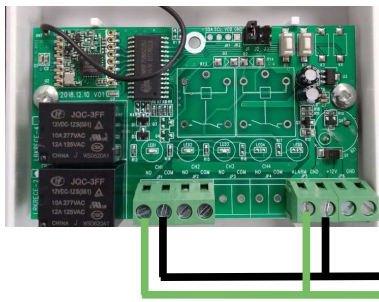En este siguiente esquema se realiza la conexión de la salida de relé del SFLORAREC al SFLORATRANS en paralelo a la salida del tamper, para tener la supervisión tanto del sensor y del anti sabotaje.



Segundo SFLORATRASN2
Con el primer SFLORAREC2

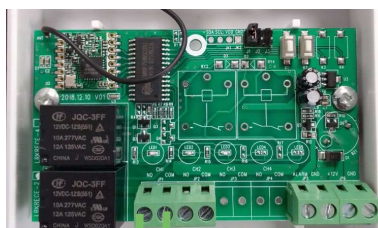Como ultima instancia se colocará otro SFLORAREC para recibir la señal del segundo SFLORATRANS y poder realizar la operación deseada.



Segundo SFLORAREC2 que se
integrará al sistema de alarma

PANEL DE ALARMA

Entrada
de alarma

Podemos hacer esto reiteradas veces para poder tener un alcance mas amplio.